Document réponses DR1 Dispositif mécanique sur 22 points

1.
$$d = \frac{p}{\sin(\frac{\beta}{2})}$$
 A.N.: $d = 381,51 \text{ mm}$ $\frac{p/2}{d/2} = \sin(\frac{\beta}{2})$ avec $\beta = 2\pi/8 \text{ rd} = 45^{\circ}$

3.
$$\omega_{1/0} = \frac{\|V_{M \in /0}\|}{d/2} = \frac{V}{d/2}$$

4.
$$\omega_{1/0_{min}} = 0.53 \frac{rd}{s}$$
 $\omega_{1/0_{max}} = 2.1 \, rd/s$


5. Schéma 2, on isole la planche n en équilibre. BAME :

$$\overrightarrow{T_{1/n}} = \|\overrightarrow{T_{1/n}}\|.\overrightarrow{y_{\alpha}}, \overrightarrow{T_{n+1/n}} = \overrightarrow{0}, \overrightarrow{P_g} = -\|\overrightarrow{P}\|.\overrightarrow{y},$$

$$\overrightarrow{F_{0/n}} = -\|\overrightarrow{F_{0/n}}\|.\overrightarrow{x_{\alpha}}, \overrightarrow{F'_{0/n}} = \|\overrightarrow{F'_{0/n}}\|.\overrightarrow{x_{\alpha}}.$$
 Si on projette le PFS

(TRS) sur $\overrightarrow{y_{\alpha}}$, il vient : $T_{1/n}$ - $\|\overrightarrow{P}\|$. cos $\alpha = 0$

D'où : $T_{1/n} = \|\vec{P}\| \cdot \cos \alpha$

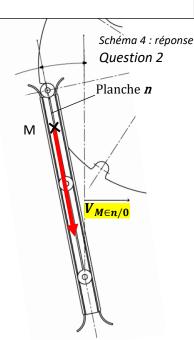


6. Application numérique :
$$T_{1/n}$$
 max pour $\alpha = 0^{\circ}$ $T_{1/n} = \|\vec{P}\| \cdot \cos \alpha$ $T_{1/n}$ max = $90 \times 9.81 = 882.9$ N

7.
$$M_{0,\overline{T_{n/1}}} = T_{n/1} \times d/2$$
. A.N.: $M_{0,\overline{T_{n/1}}} \max = \|\overrightarrow{T_{n/1}}\| \max \times \frac{d}{2} = 882.9 \times 0.19 = 167.75 \ Nm$

8.
$$\gamma_{1/0} = \frac{Vd_{min} - Vd_{max}}{\Delta t \times (\frac{d}{2})} = \frac{0.1 - 0.4}{2 \times 0.19} = -0.79 \ rd/s^2$$
 Phase de décélération avec Δt mesurée = 2s


9.
$$M_{0,\overline{T_{n/1}}}$$
 +Cf= Jeq x $\gamma_{1/0}$ avec $\gamma_{1/0} < 0$. Cf = Jeq x $\gamma_{1/0}$ - $M_{0,\overline{T_{n/1}}}$
Cf = -9 x 0,79 - 167,75 = 174,86 Nm

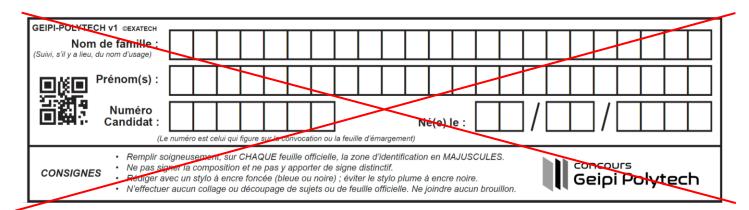10.
$$P_{fr} = \overrightarrow{C_f} \cdot \overrightarrow{w_{1/0max}}$$
 Application num. $P_{fr} = 174,86 \times 2,1 = 367,2$ Watt



Dispositif électronique sur 18 points

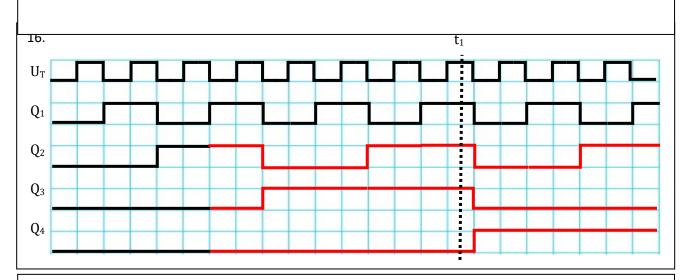- 11. $R_E = (5-1,2) / 0.010 = 380 \Omega$
- 12. Lumière reçue par le phototransistor: $U_T = 0V$
 - Lumière non reçue par le phototransistor : $U_T = 5V$
- 13. Justification : La vitesse de rotation de la roue est constante, le faisceau de la LED est donc occulté de manière périodique.
- 14. $T = 2\pi / (16.\omega_{1/0}) = \pi / (8.\omega_{1/0})$
- 15. $K = \pi.d / 16 = 74.9 \text{ mm}$



- 17. Sortie correspondant au bit de poids faible : Q1
- 18. $N(t_1) = 7$ (correspondant à 0111 en binaire)
- 19. L= 73mm (correspondant à ½ planche)
- 20. Nombre de bascules nécessaires : 7 bascules (7,7tours * 16dents=123 implusions soit 1111011 en binaire)